
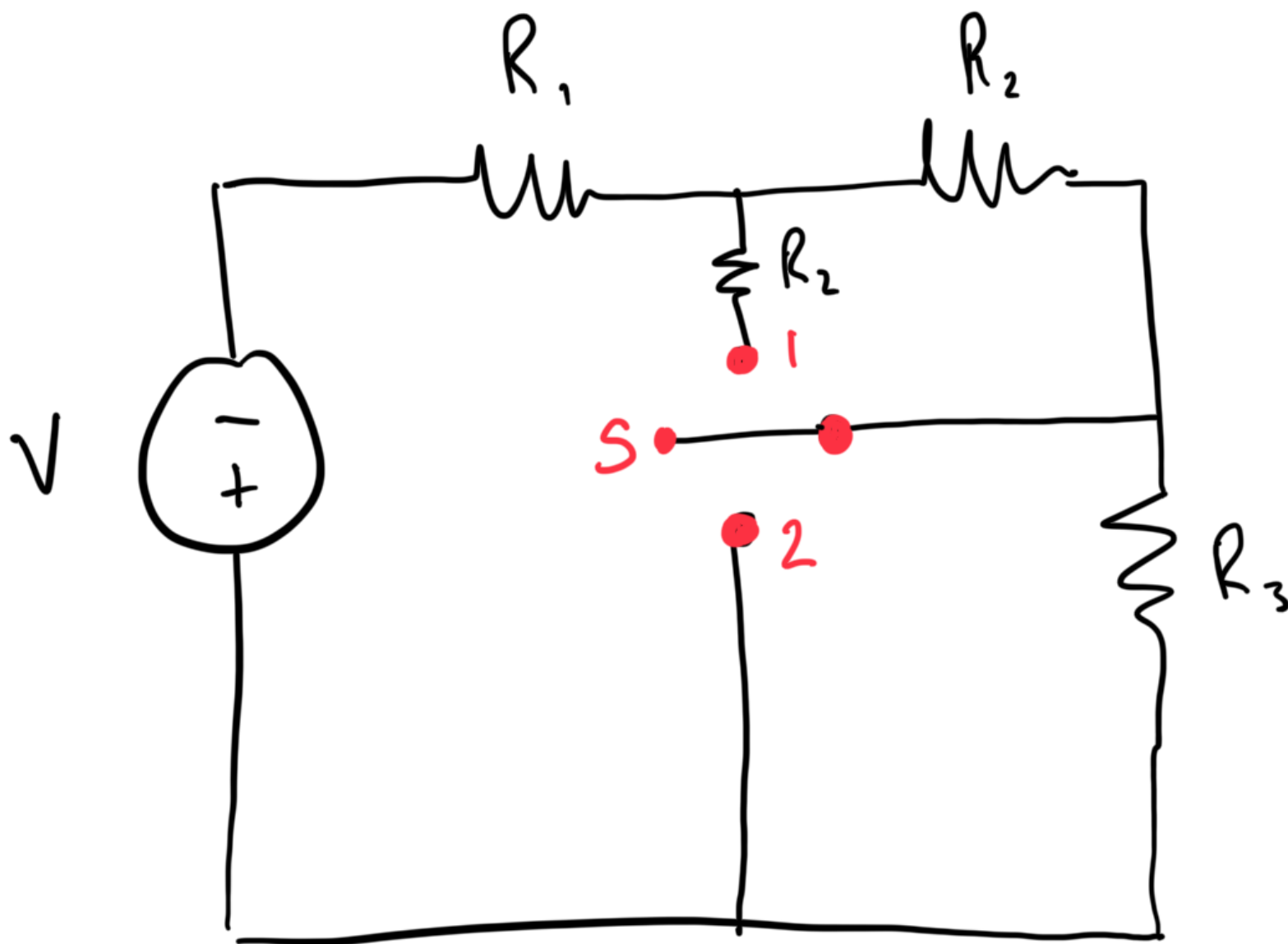


More Circuits

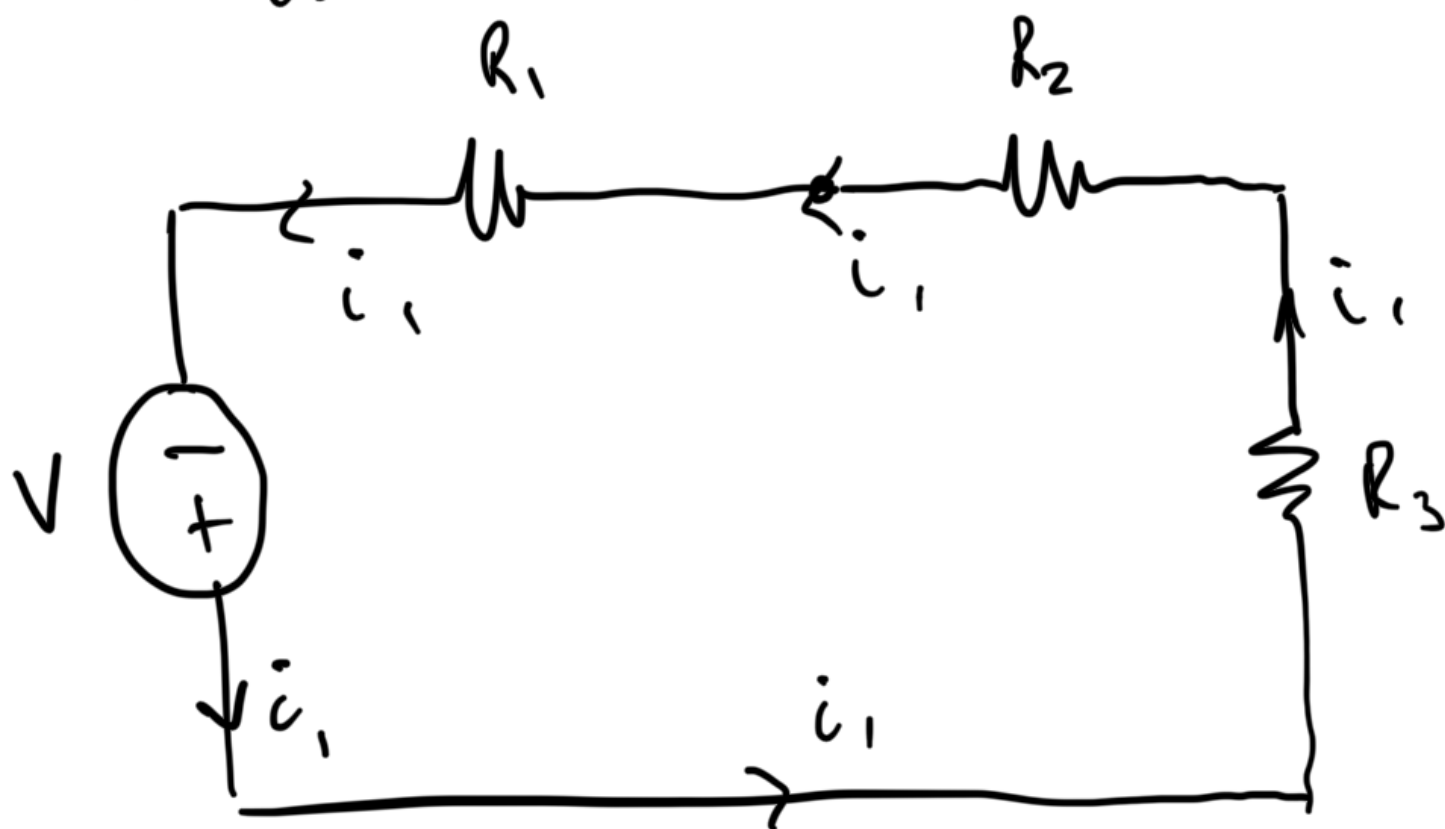


Position as shown :



$$i_1 = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3}$$


Position 1 :

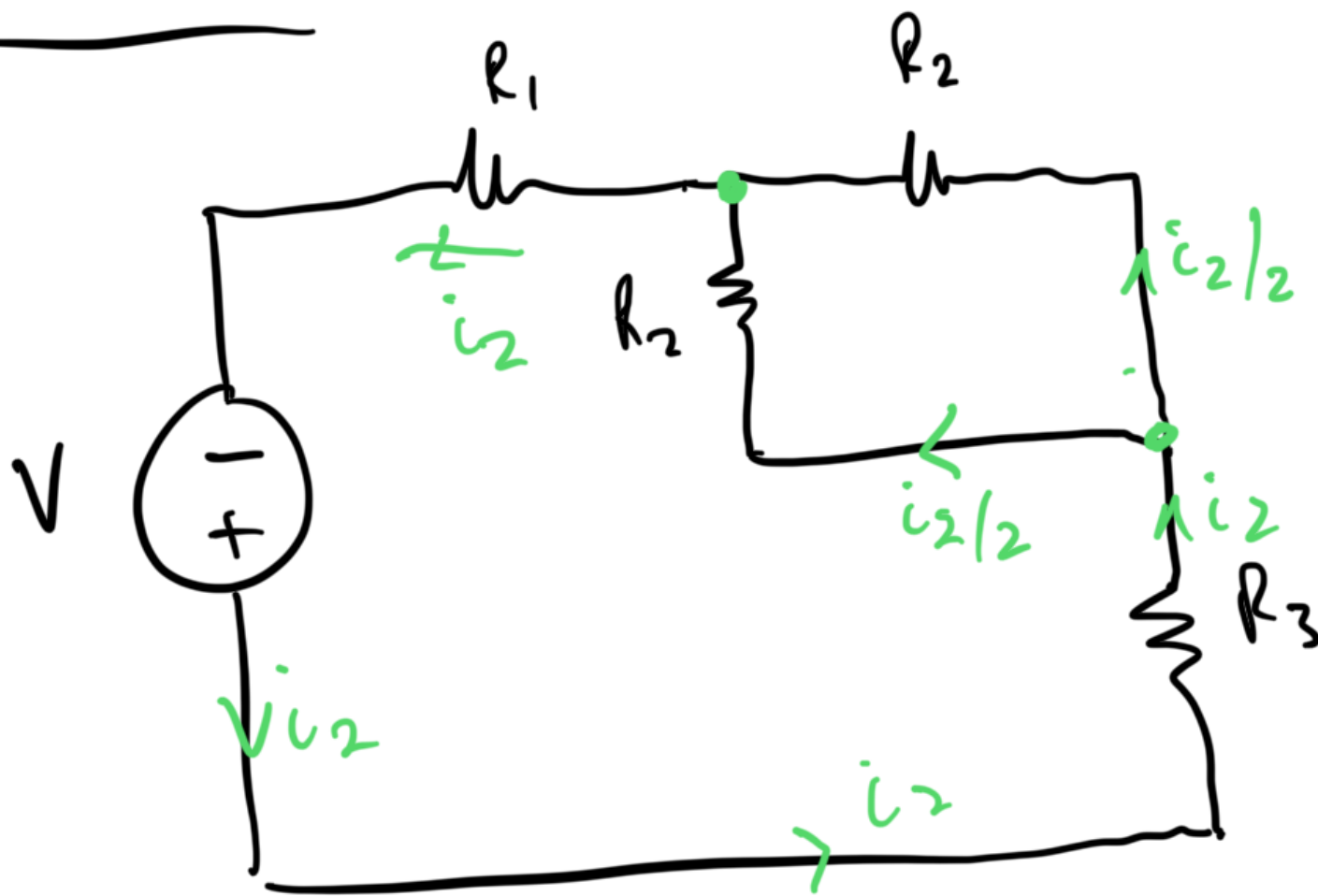

$$V - i_2 R_3 - \frac{i_2 R_2}{2} - \frac{i_2 R_1}{2} = 0$$

$$i_2 = \frac{V}{R_1 + \frac{R_2}{2} + R_3}$$

Position 2 :

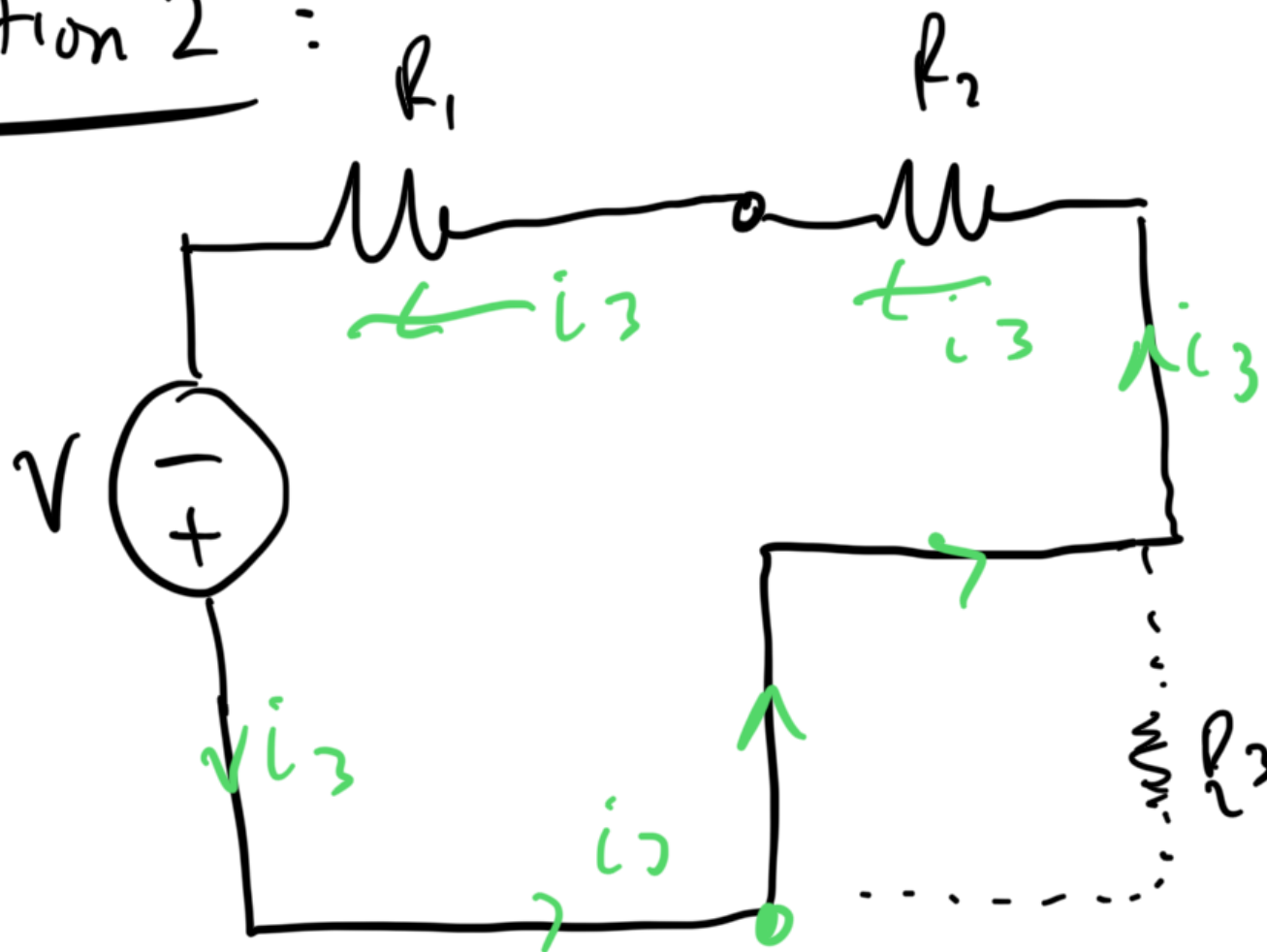

$$i_3 = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

①

$$R_1 + R_2 + R_3 = V/i_1$$

②

$$R_1 + \frac{1}{2} R_2 + R_3 = V/i_2$$

③

$$R_1 + R_2 = V/i_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V/i_1 \\ V/i_2 \\ V/i_3 \end{pmatrix}$$

$$i_1 = 1 \text{ mA}$$

$$i_2 = 1.25 \text{ mA}$$

$$i_3 = 1.80 \text{ mA}$$

$$= \begin{pmatrix} 6000.00 \\ 4800.00 \\ 3333.33 \end{pmatrix}$$


$$R_1 = 933.2 \, \Omega$$

$$R_2 = 2400 \, \Omega$$

$$R_3 = 2666.67 \, \Omega$$

8.



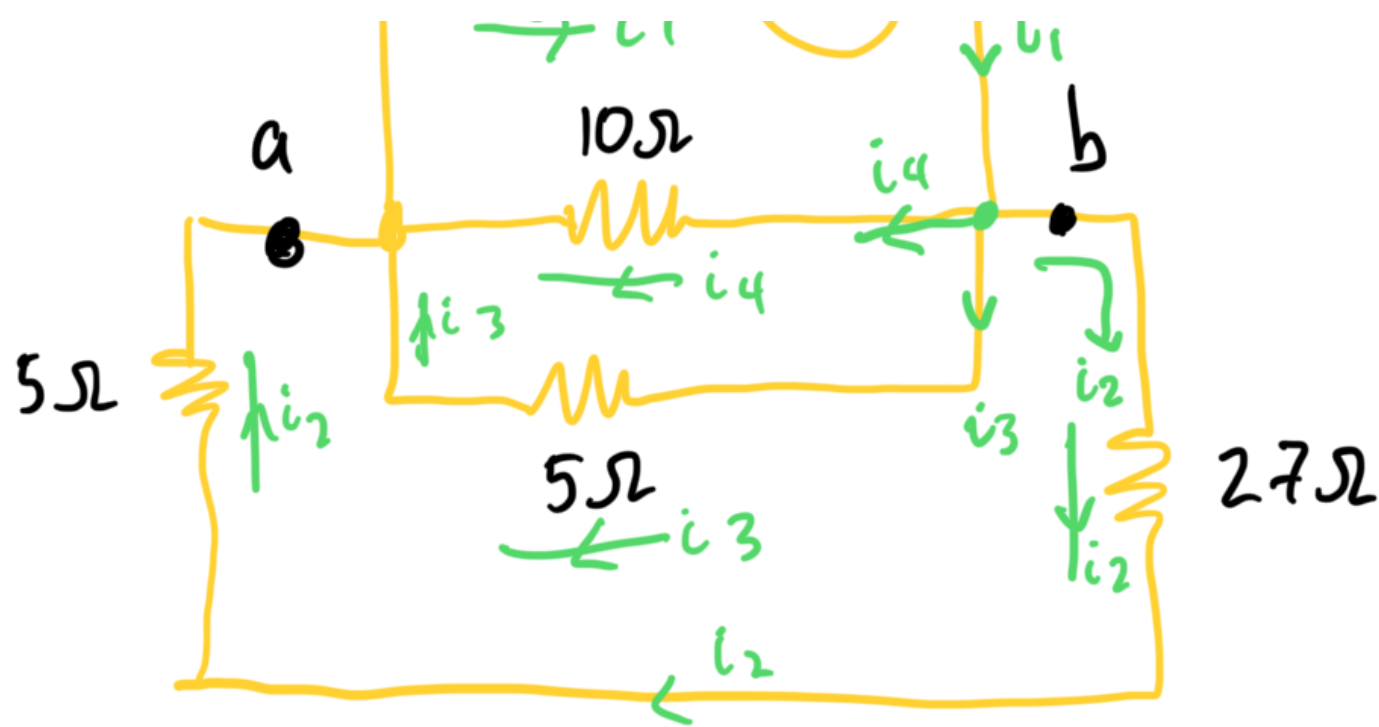

Junction:

$$i_1 = i_2 + i_3 + i_4$$

Loop Rules:

$$\text{Top} \rightarrow 25 - 10i_4 - 10i_1 = 0$$

$$\text{Middle} \rightarrow -5i_3 + 10i_4 = 0$$

$$\text{Bottom} \rightarrow -27i_2 - 5i_2 + 10i_4 = 0$$

Solve:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -5 & 10 \\ -10 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & -32 & 0 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -25 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$i_1 = 1.9203 \text{ A}$$

$$i_2 = 0.1812 \text{ A} \quad \leftarrow \text{current in } 27 \Omega \text{ resistor}$$

$$i_3 = 1.1594 \text{ A}$$

$$i_4 = 0.5797 \text{ A}$$

$$V_1 = 32i_4 = 5.80 \text{ V}$$

→ AB
