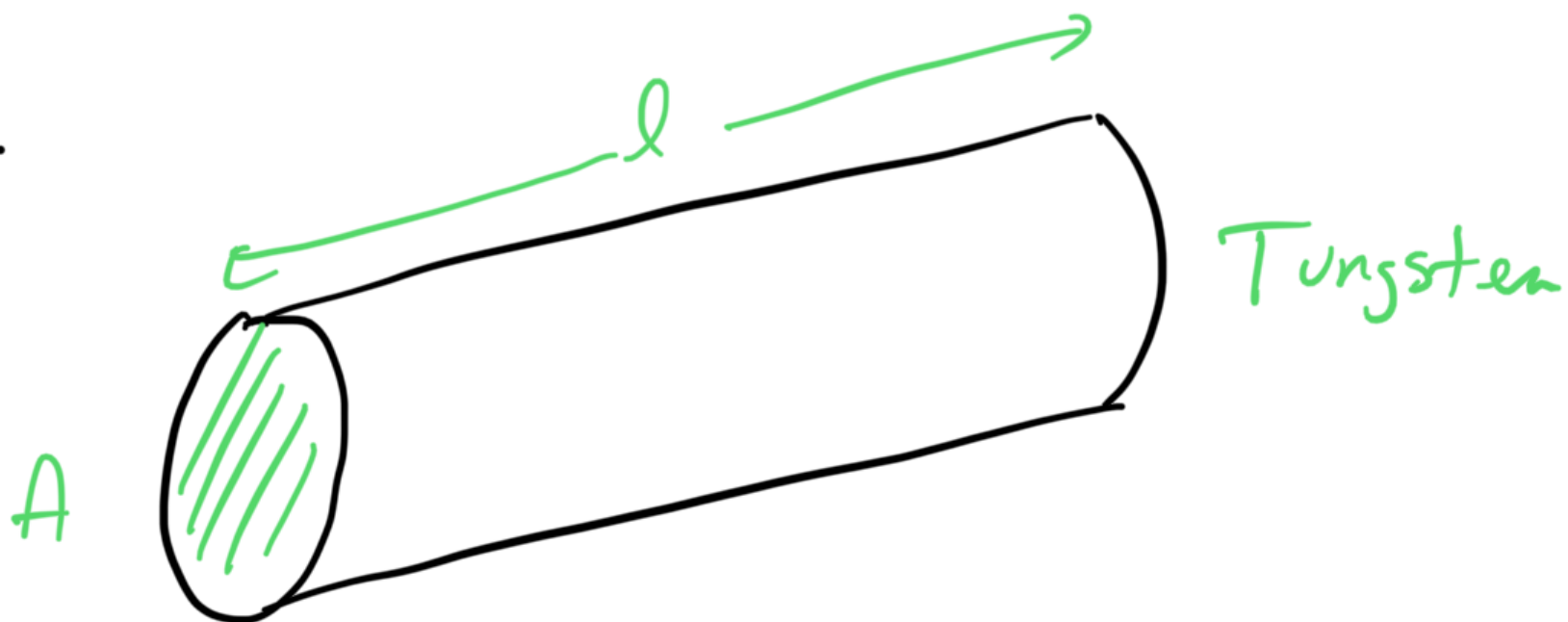


Assignment 4 12 -

12.



$$R = \frac{\rho l}{A} = \frac{(5.6 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)(1.5m)}{0.8 \times 10^{-6} m^2}$$

$$R = 0.105 \Omega$$

$$\Delta V = i R$$

$$\therefore i = \frac{\Delta V}{R} = \frac{0.500 V}{0.105 \Omega} = 4.76 A$$

13.

Toaster : $P = 400 W$

$$\Delta V = 240 V$$

$$P = i \Delta V \quad \therefore i = \frac{P}{\Delta V} = \frac{400 W}{240 V}$$

a)

$$\Delta V = 240 \text{ V}$$

$$= 1.67 \text{ A}$$

$$b) \quad \Delta V = iR \quad \therefore R = \frac{\Delta V}{i} = \frac{240 \text{ V}}{1.67 \text{ A}} = 144 \, \Omega$$

14.

120 V, 100 W light bulb

$$P = i \Delta V$$

Suppose

$$120 \text{ V} \rightarrow 150 \text{ V}$$

$$\% \text{ change} = \frac{\Delta V}{V_i} \times 100\%$$

$$= \frac{30 \text{ V}}{120 \text{ V}} \times 100\%$$

$$= 25\%$$



$$i = \frac{\Delta V}{R} \quad \leftarrow 25\% \text{ increase.}$$

$$R \leftarrow \text{constant}$$

$\therefore i$ increases by 25%!

$$P \rightarrow P_0 \times \underbrace{1.25}_{\text{voltage}} \times \underbrace{1.25}_{\text{current}}$$

$$= 1.5625$$

$\Rightarrow 56.25\%$ increase!!


15.

Batteries \Rightarrow A. hours

$$1 \text{ A.h} = 1 \frac{\text{C}}{\text{s}} \times 3600 \text{ s}$$

$$1 \text{ A.h} = 3600 \text{ C} !!$$
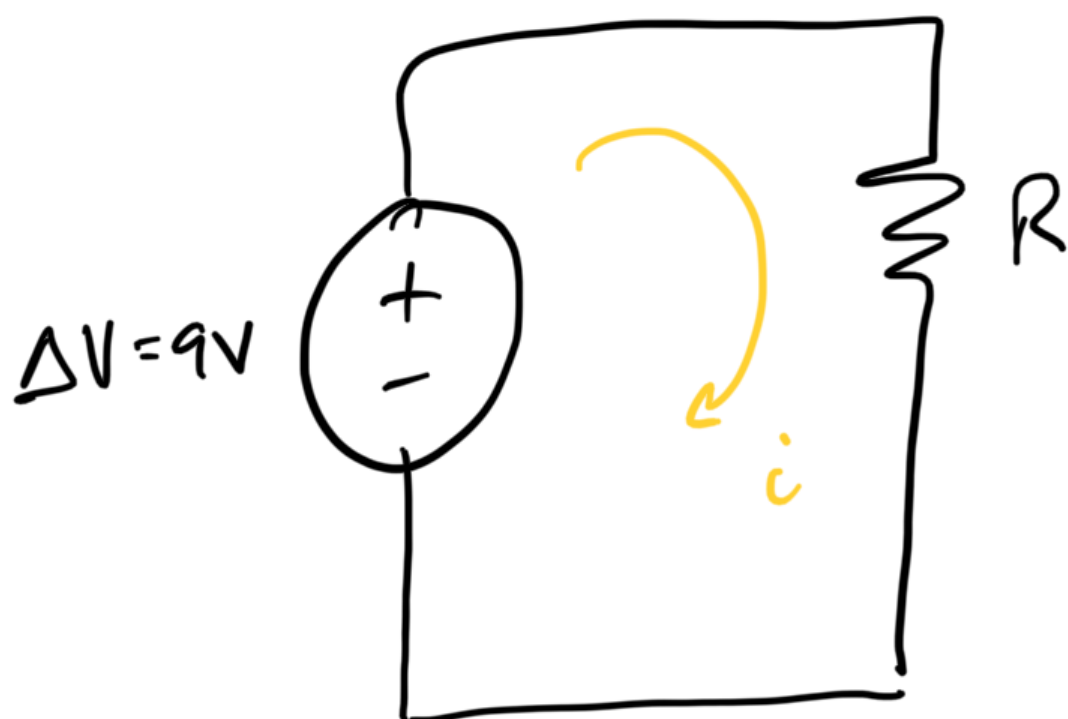
$$\therefore 54 \text{ A.h} = 194400 \text{ C}$$



$$i = \frac{\Delta V}{R} = \frac{9}{R}$$

$$P = i \Delta V = \left(\frac{9}{R} \right) (9) = \frac{81}{R}$$

$$P = \frac{81}{R}$$

$$P = \frac{E}{t}$$

$$\therefore E = P \cdot t = \frac{81t}{R}$$

$$E = \frac{81t}{R}$$

⊙ don't know t,
don't know R



$$i = \frac{9}{R} \quad (\text{Coulombs/s})$$

$$\therefore i = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$\therefore \Delta t = \frac{\Delta Q}{i} = \frac{\Delta Q}{(9/R)}$$

$$\Delta t = \frac{\Delta Q \cdot R}{9}$$

$$\frac{E}{R} = 81 \left(\frac{\Delta Q \cdot R}{9} \right) = 9 \Delta Q$$

R

$$= 9 (194400)$$

$$= 1.7496 \times 10^6 \text{ J}$$

"kW.hr"

$$\begin{aligned} 1 \text{ kW.hr} &= 1(1000 \text{ W}) \cdot 3600 \text{ s} \\ &= 1(1000 \text{ J/s})(3600 \text{ s}) \\ &= 3.6 \times 10^6 \text{ J} \end{aligned}$$

∴

$$\begin{aligned} E &= \frac{1.7496 \times 10^6 \text{ J}}{3.6 \times 10^6 \text{ J/kW.hr}} \\ &= 0.486 \text{ kW.hr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} @ 0.0650 \text{ \$/kW.hr} &\rightarrow \$0.0316 \\ &= 3.16 \text{ ¢} \end{aligned}$$